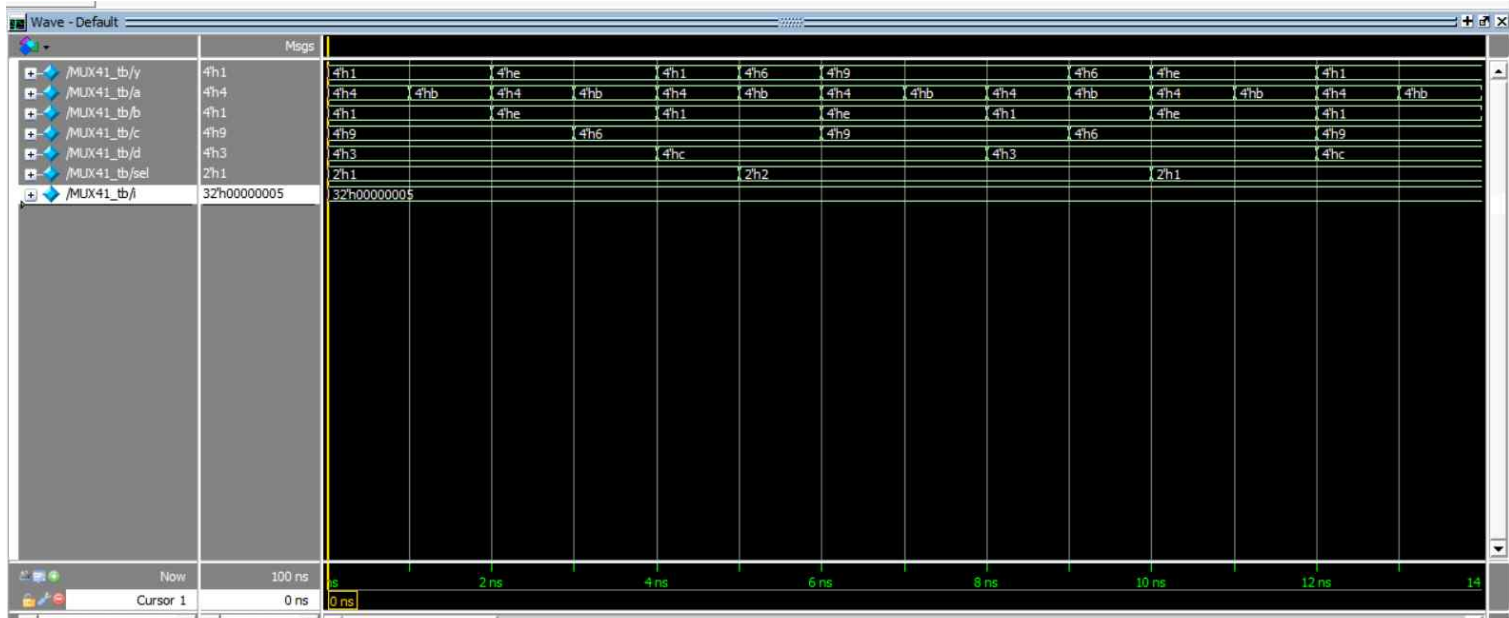


2015112138 Sejin Kwon



File Name : **MUX41.v** // be defined physically

```
module MUX41(i0,i1,i2,i3,sel,y);
```

```
    input [3:0] i0,i1,i2,i3; // 4bit 4 input
```

```
    input [1:0] sel; // 2bit sel
```

```
    output reg [3:0] y; // 4bit 1 output
```

```
    always @(*) begin //assign output value according to sel value
```

```
        case(sel) // by using case
```

```
            2'b00: y=i0;
```

```
            2'b01: y=i1;
```

```
            2'b10: y=i2;
```

```
            2'b11: y=i3;
```

```
        endcase
```

```
    end
```

```
endmodule
```

```

module MUX41_tb();
    wire [3:0] y; // 4bit output y
    reg [3:0] a,b,c,d; // 4bit 4 input a,b,c,d
    reg [1:0] sel; // 2bit sel
    integer i; // integer to increase sel value

    MUX41 u1(a,b,c,d,sel,y); // make a MUX instance.

    initial begin // initialize value
        a=$random; //initialize 4 input value by random
        b=$random;
        c=$random;
        d=$random;
        sel = 2'b00; //initialize sel
        for(i=0;i<5;i=i+1) // increase sel value by For loop
            sel = sel+1;
    end

    always // change 4 input and sel value periodically
        #1 a = ~a;
    always
        #2 b = ~b;
    always
        #3 c = ~c;
    always
        #4 d = ~d;
    always
        #5 sel = ~sel;
endmodule

```